

Schwerpunkte

- Arithmetische Funktionseinheiten
- Synchrones Design
- Pipelines

Aufgabe 1

Grundstruktur eines seriellen Multiplizierers dargestellt. Die Quelloperanden A und B werden durch iterierte Addition in das Produkt $Y = A * B$ Überführt (das Ergebnisregister Y ist anfänglich auf Null gesetzt). Dabei wird in jedem Iterationsschritt wie folgt verfahren:

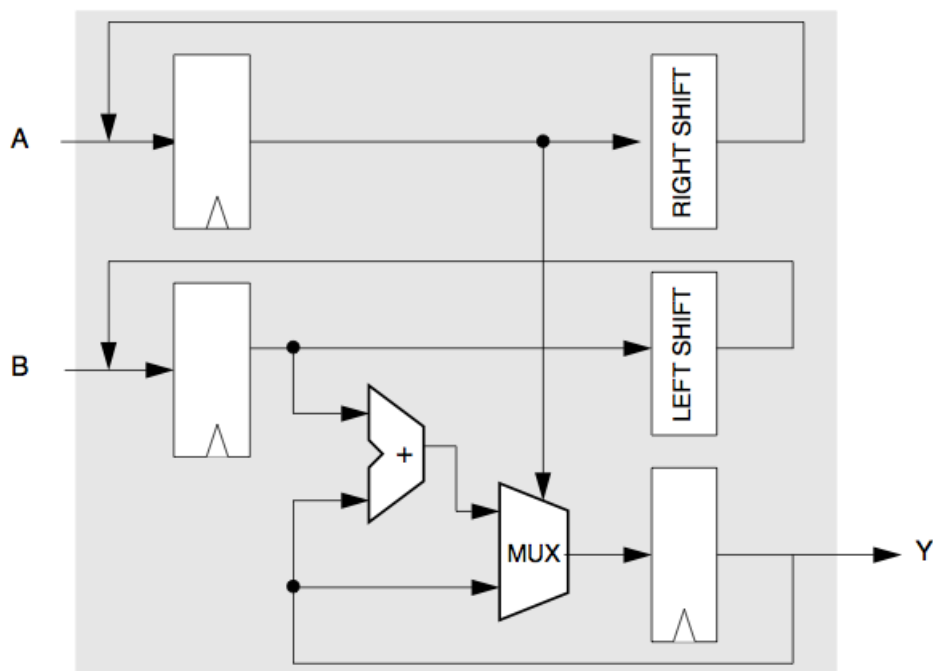


Abbildung 1: Struktur eines seriellen Multiplizierers

Das niederwertigste Bit (LBS) des Operanden A entscheidet, ob im aktuellen Schritt der Operand B zum Ergebnisregister Y hinzuaddiert werden muß (LSB = ,1') oder nicht (LSB = ,0'). Anschließend wird für den nächsten Iterationsschritt der Operand A um eine Stelle nach rechts bzw. der Operand B um eine Stelle nach links verschoben. Die Multiplikation ist abgeschlossen, wenn eines der Operandenregister Null ist. Serielle Multiplizierer zeichnen sich durch einen geringen Flächenaufwand aus, sind aber auch entsprechend langsam; im ungünstigsten Fall benötigt z.B. ein 16-Bit Multiplizierer 16 Takte zur Ausführung. Im folgenden soll die Struktur eines seriellen Multiplizierers abgerollt und in eine Pipeline-Architektur überführt werden.

Aufgabe 1.1

In Abbildung 2 ist die Struktur des abgerollten Multiplizierers dargestellt. Sie besteht aus einer

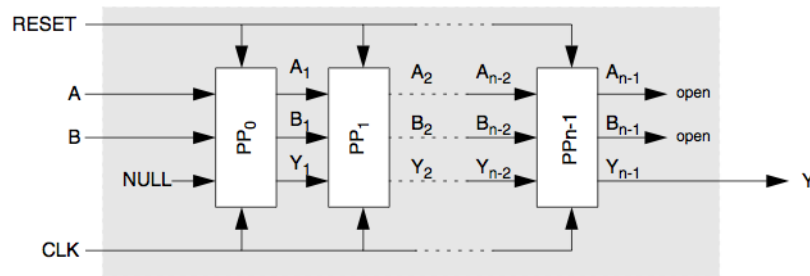


Abbildung 2: Multiplizierertzelle zur Berechnung von Partialprodukten

Verkettung von Komponenten zur Berechnung von Partialprodukten, die dem Kern des seriellen Multiplizierers entsprechen. Entwerfen Sie eine generische Komponente `m9_pp` zur Berechnung des Partialproduktes, die der folgenden Entity-Spezifikation gerecht wird:

```
entity m9_pp is
    generic (width_opa_in   : positive;
            width_opb_in   : positive;
            width_prod_in  : positive;
            width_opa_out  : positive;
            width_opb_out  : positive;
            width_prod_out  : positive);
    port (clk      : in std_logic;
          reset   : in std_logic;
          a_in    : in std_logic_vector(width_opa_in - 1 downto 0);
          b_in    : in std_logic_vector(width_opb_in - 1 downto 0);
          y_in    : in std_logic_vector(width_prod_in - 1 downto 0);
          a_out   : out std_logic_vector(width_opa_out - 1 downto 0);
          b_out   : out std_logic_vector(width_opb_out - 1 downto 0);
          y_out   : out std_logic_vector(width_prod_out - 1 downto 0));
end m9_pp;
```

Achten Sie beim Entwurf der Architektur synchronously der Entity `m9_pp` darauf, daß alle Signale krauser Logik vor dem 'Verlassen' der Komponente über Registerstufen führt werden.

 


Abbildung 3: Grundstruktur von Komponenten im synchronen Schaltungsdesign

Aufgabe 1.2

Implementieren Sie eine Architektur pipelined der folgenden Entity-Spezifikation `m9_mul`, die die in Abbildung 2 dargestellte Struktur des abgerollten Multiplizierers realisiert und sich der generate Anweisung bedient.

```
entity m9_mul
    generic (width : positive := 8);
    port (clk, reset : in std_logic;
          a, b : in std_logic_vector(width - 1 downto 0);
          y : out std_logic_vector((2 * width) - 1 downto 0));
end m9_mul;
```

Testen Sie ihre Implementierung für eine Operandenbreite von `width = 4` mittels einer geeigneten Testbench.

Aufgabe 1.2

Für die CE81 0.18 μm Gatearraytechnologie von Fujitsu wurden für nachstehende Komponenten mit dem Synopsys Design Compiler folgende Verzögerungszeiten ermittelt:

- 32-Bit Ripple Carry Addierer $\text{tpadd32} = 9124 \text{ ps}$
- 32-Bit 2:1 Multiplexer $\text{tpmux} = 1898 \text{ ps}$
- 32-Bit Links/Rechtsschieber (1 Position) $\text{tpshift} = 1092 \text{ ps}$

Geben Sie eine grobe Schätzung der zu erwartenden Systemfrequenz des Pipeline-Multiplizierers für eine eingeangeseitige Operandenbreite von 16 Bit ab.